
2비트 기억회로 제작 도안

오픈메이크 데이

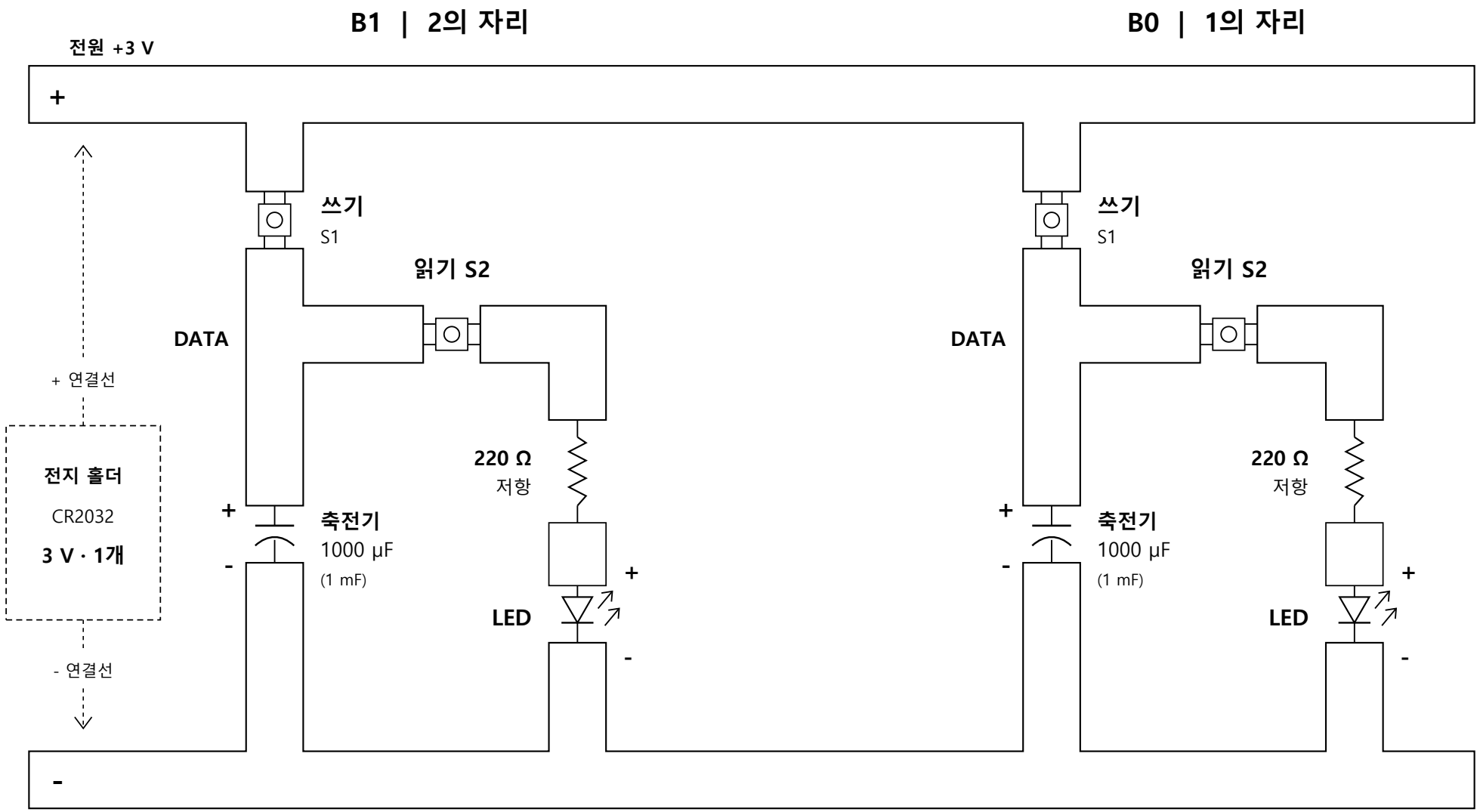A4 한 장에 완성 회로 1개 · 폭 10 mm 동박테이프 · 부품 자리의 빈틈은 남기기



① 사각형 길에 동박 붙이기 ② 빈틈에 부품 연결 ③ 전원선 2가닥 연결

공유: 전원 + / GND · 두 DATA는 서로 연결하지 않기

스위치는 누를 때 연결되는 양쪽 접점을 빈틈 양편에 배치하세요.

A4 가로 · 실제 크기 100% · 단면

페이지 맞춤·축소 없이 인쇄

50 mm 확인선