
3비트 기억회로 제작 도안

오픈메이크 데이

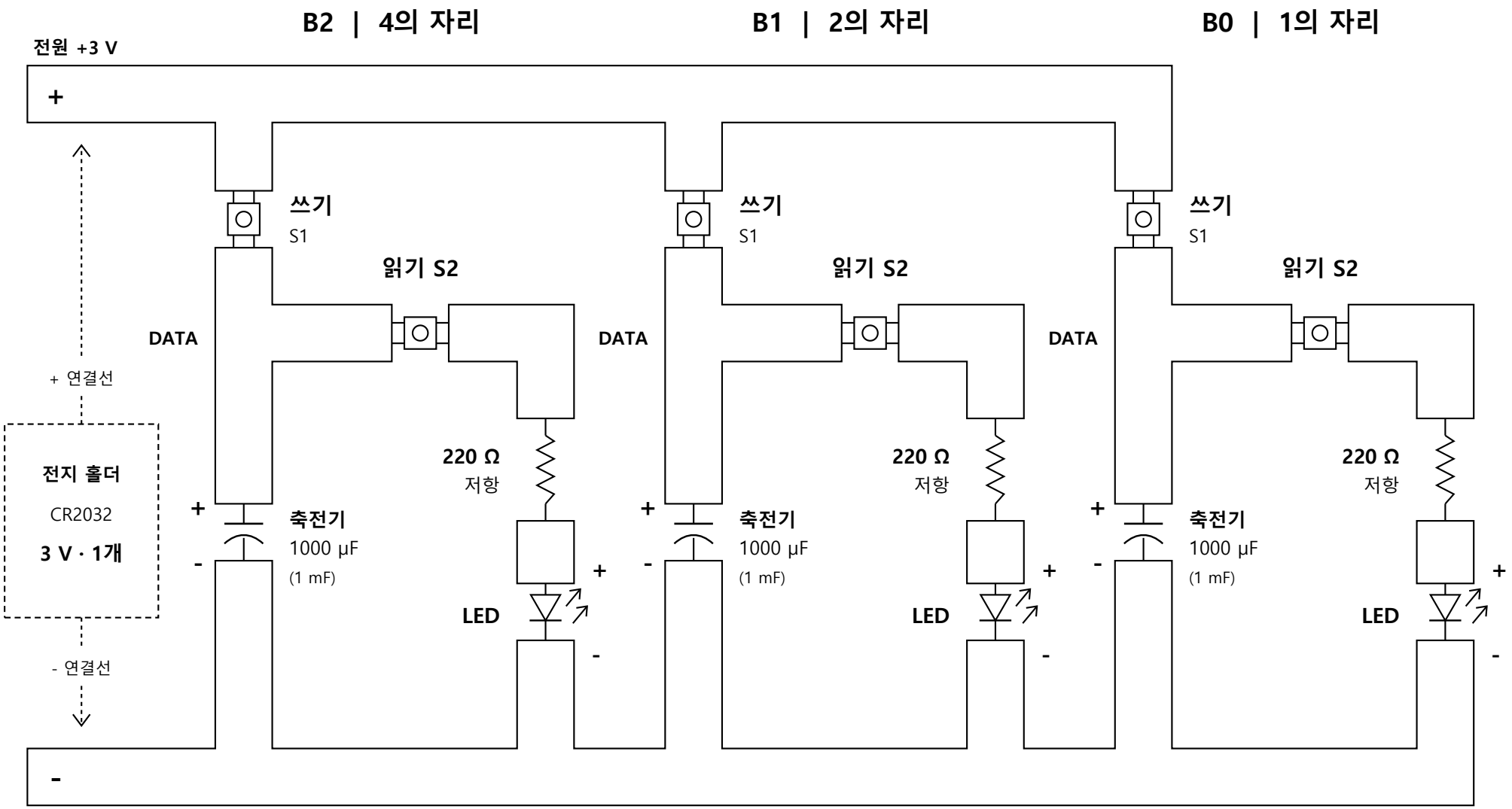A4 한 장에 완성 회로 1개 · 폭 10 mm 동박테이프 · 빈틈에는 테이프 대신 부품 연결



공통 GND · 전지 -

공유: 전원 + / GND · 세 DATA는 서로 연결하지 않기

쓰기에서 손을 뗀 뒤 읽기 · 켜진 자리 더하기: 101 = 4 + 1 = 5

스위치는 누를 때 연결되는 양쪽 접점을 빈틈 양편에 배치하세요.

A4 가로 · 실제 크기 100% · 단면

페이지 맞춤·축소 없이 인쇄

50 mm 확인선